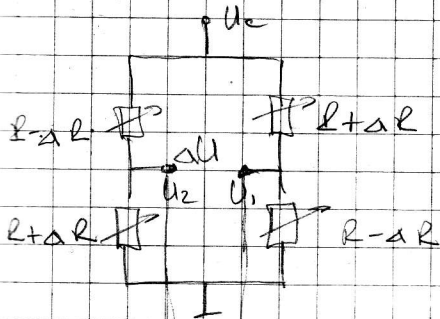


Zadaca 2.

Zadaca 1.

$$\frac{\Delta R}{R} = \epsilon \cdot \frac{\Delta U}{U} \rightarrow \text{većna stvar kao termometar}$$



- veća osjetljivost je 4 otpora za razliku od 1 otpora $R' = R + \Delta R$

$$\Delta U = U_2 - U_1 = U \left(\frac{R + \Delta R}{R + R + \Delta R} - \frac{R - \Delta R}{R + R - \Delta R} \right)$$

$$= U \frac{\Delta R}{R} = 5 \cdot 2 \cdot \frac{0.1}{100} = 10 \text{ mV}$$

$$U_{iz} = A_0 \cdot U_1 \pm A_2 U_2 \quad A_2 = \frac{A_0}{F}$$

$$U_0 = \Delta U \quad L = \text{pogreška} < 0.5\%$$


$$U_2 = \frac{U_2 + U_1}{2} = \frac{U}{2} \left[\frac{R + \Delta R}{2R} + \frac{R - \Delta R}{2R} \right] = \frac{U_0}{2}$$

$$A_2 U_2 \Rightarrow \frac{A_0}{F} \frac{U_0}{2} = p \cdot A_0 U_0$$

$$F > \frac{U_0}{2p \cdot U_0} = \frac{5}{2 \cdot 0.5 \cdot 10^{-3}} = 5000 = 34 \text{ dB}$$

$$U_{iz} = 300 \cdot 10^{-3} \pm \frac{300}{5000} \cdot 5 = (3 \pm 0.15) \text{ V}$$


Zadaca 2.

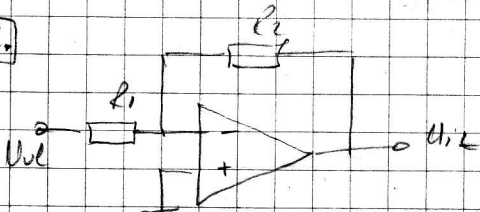

$$R_1 = R_2 = 2 \text{ M}\Omega$$

$$A = -\frac{R_2}{R_1}$$
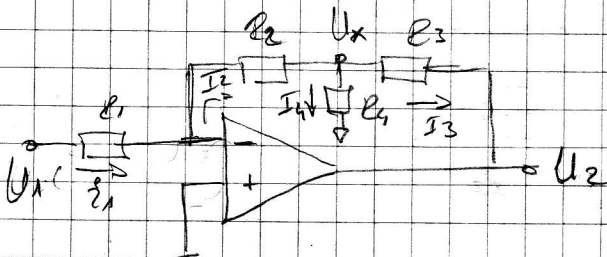
$$\text{ea } A_v = 100 \Rightarrow R_2 = 200 \text{ M}\Omega$$



$$I_1 = -I_2$$

$$\frac{U_1}{R_1} = -\frac{U_x}{R_2}$$

$$-\frac{U_x}{R_2} = \frac{U_x}{R_3} + \frac{U_x - U_2}{R_4}$$


$$U_x \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) = \frac{U_2}{R_3}$$

$$\frac{R_2(-U_1)}{R_1} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) = \frac{U_2}{R_3}$$

$$R_2' = 2 \text{ M}\Omega + 2 \text{ M}\Omega + \frac{2 \text{ M}\Omega + 2 \text{ M}\Omega}{27.4} = 150 \text{ M}\Omega$$

$$A = -\frac{150 \text{ M}\Omega}{2 \text{ M}\Omega} = -75 \quad R_{ol} = 20 \text{ M}\Omega$$

Zadatak 3.

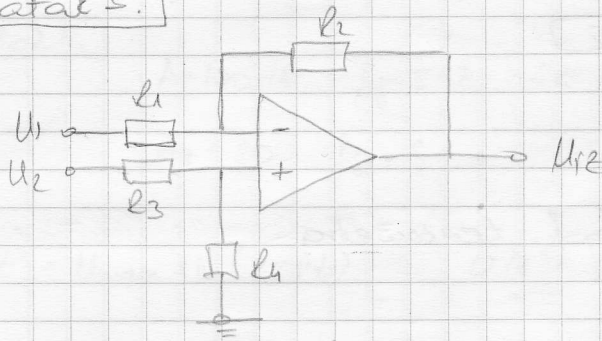

$$U_{12} = \underbrace{U_0}_{(U_2 - U_1)} \cdot \frac{R_2}{R_1} + U_2 \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$A_0 = \frac{R_2}{R_1} \quad F = \left| \frac{A_0}{A_2} \right| = \frac{\frac{R_2}{R_1}}{\frac{R_4}{R_3 + R_4} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - \frac{R_2}{R_1}} = \frac{A_0}{(1 + A_0) \frac{R_4}{R_3 + R_4} - A_0}$$

izjedna OP: $\left. \begin{matrix} R_2 = R_4 \\ R_1 = R_3 \end{matrix} \right\} \rightarrow F = 0$ $R_2' = 1.01 R_2 \Rightarrow A_0' = 1.01 A_0$

$$G \rightarrow F = \frac{A_0'}{(1 + A_0') \cdot \frac{A_0}{1 + A_0} - A_0'} = \frac{1.01 \cdot 100}{(1 + 1.01 \cdot 100) \cdot \frac{100}{1.01} - 1.01 \cdot 100} = 80.2 \text{ dB}$$


$$\hookrightarrow \frac{R_4}{R_3 + R_4} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{A_0}{1 + A_0}$$

!!! \rightarrow more se dabit F_{op} pa se računa $F_{uz} = \frac{F_{op} \cdot F_R}{F_{op} + F_R}$

- $F_{op} \rightarrow \infty \quad F_{uz} = F_R$
 $F_R \rightarrow \infty \quad F_{uz} = F_{op}$


- $R_{ul} = R_1 + R_3 \quad (R_{ul} = 200 \text{ k}\Omega \quad A_0 = 100)$
 $R = R_4$

Zadatak 4.

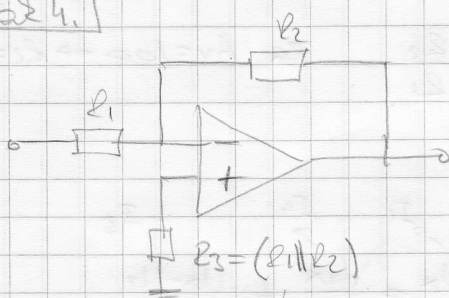

$$A = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$R_{ul} = R_1$$

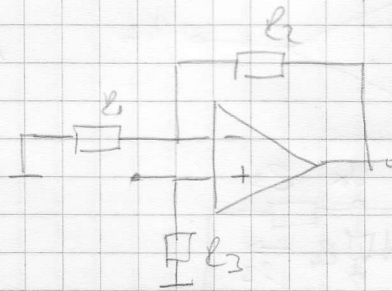

$$A = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$R_{ul} = R_3$$

!!! \rightarrow što bliže taj mjerilnik jer se više iznosi shuje poredak
 !!! provjeriti dobro i naučiti uspore poredak; $U = I_R(R_3 - R_1 \parallel R_2)$

Zadatak 4.

$$A_0 = 100 \text{ dB}$$

$$f_0 = 5 \text{ Hz}$$

$$A = 20$$

$$S = 1.5 \text{ V/}\mu\text{s}$$

$$A_0 f_0 = A \cdot f_g$$

$$f_g = \frac{A_0 f_0}{A} = \frac{10^5 \cdot 5}{20} = 252 \text{ Hz}$$

$$\frac{dU_{iz}}{dt} \leq S$$

$$U_{ul} = U_{ol} \cdot \sin(2\pi f t)$$

$$U_{iz} = A \cdot U_{ol} \sin(2\pi f t)$$

$$\frac{dU_{iz}}{dt} = A U_{ol} \cdot 2\pi f \cos(2\pi f t)$$

$$A \cdot U_{ol} \cdot 2\pi f \leq S$$

$$\frac{20 \cdot 0.7 \cdot 2\pi \cdot 25^3}{\pi} \leq S$$

$$1.56 \text{ V/}\mu\text{s} \leq 1.5 \text{ V/}\mu\text{s} \rightarrow \text{ne more radit}$$

> π je pojačanje na graničnim frekvencijama pada 20 dB(20)

sinusoidi:

$$f \leq \frac{S}{A U_{ol} \cdot 2\pi} = \frac{1.5 \cdot 10^6}{20 \cdot 0.7 \cdot 2 \cdot \pi} = 17052 \text{ Hz}$$

Trokutasti:

$$\frac{dU_{iz}}{dt} = \frac{A \cdot U_{ol}}{\frac{T}{4}} = 4f \cdot A \cdot U_{ol}$$

$$f \leq \frac{S}{4 \cdot A \cdot U_{ol}} = 26786 \text{ Hz}$$

→ brzina porasta određuje se izlazi ugovor


Zadatak 5.

$$U_R^2 = 12TR$$

$$U_R = \sqrt{4kTR \cdot f_g \cdot \frac{\pi}{2}}$$

↪ član prvog reda
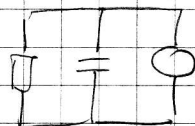
$$U_R = \sqrt{4kTR \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{RC} \cdot \frac{\pi}{2}} = \sqrt{\frac{kT}{C}} = 2\mu\text{V}$$



$$f_g = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{RC}$$