

Zadatak 1

$$U = 5,40 \text{ V}$$

$$U_V = 0,04 \text{ V}$$

$$R = \frac{U}{I}$$

$$I = 5 \mu\text{A}$$

$$U_I = 0,01 \text{ mV}$$

$$R^2 = \left(\frac{\partial U}{\partial I}\right)^2 b_I^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial U_V}\right)^2 b_{U_V}^2 + 2 \cdot r \cdot \left(\frac{\partial U}{\partial I}\right) \left(-\frac{\partial U}{\partial U_V}\right) \cdot b_I \cdot b_{U_V}$$

$$= 73,8436$$

$$b_R = 8,6 \Omega$$

$$R = \frac{5,4 \text{ V}}{5 \mu\text{A}} = 1080 \Omega$$

$$R = (1080 \pm 8,6) \Omega$$



primjeri: $z = f(x, y)$

$$z^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 b_x^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 b_y^2 + 2 \cdot r \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \cdot b_x \cdot b_y \rightarrow \text{ovo znati (koristi se snagu)}$$

$$\rightarrow R = 1,076 \text{ k}\Omega \quad 1,076 \pm (1,076 \cdot 0,01 + 12 \cdot 2) = (1,076 \pm 0,013) \text{ k}\Omega$$

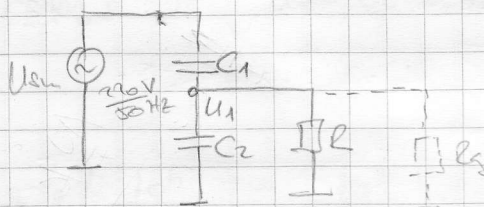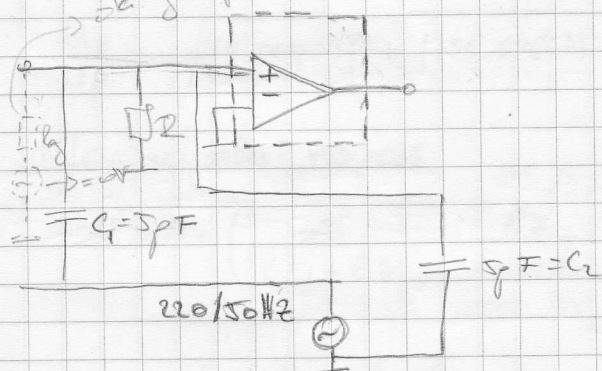Zadatak 2

da je spajanje punjenja generator (suavizirane suetnija jača puno) $< 3,6 \text{ Vef}$



$$U_1 = \frac{R \parallel \frac{1}{j\omega C_2}}{\frac{1}{j\omega C_1} + R \parallel \frac{1}{j\omega C_2}}$$

$$U_{sc} = \frac{j\omega C_1 R}{1 + j\omega (C_1 + C_2) R} \cdot U_{gen}$$


$$\omega C_1 R = 0,0157$$

$$\omega (C_1 + C_2) R = 0,03142$$


$$\approx j\omega C_1 R \cdot U_{sc} = 0,0157 \cdot 220 \text{ Vef} = 3,45 \text{ Vef}$$

ovde treba dobiti sa 12

Zadatak 3.

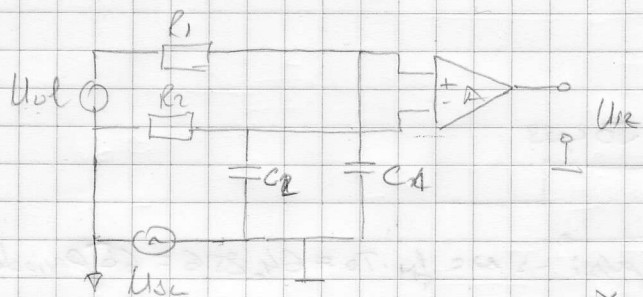

$U_{ol} \rightarrow$ Erretho spjegeno

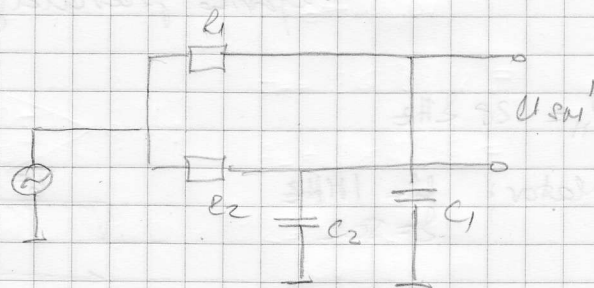


$$X_{C1} = \frac{1}{j\omega C1}$$

$$X_{C2} = \frac{1}{j\omega C2}$$

$$U_{sm} = \frac{U_{sc} \cdot \left(\frac{R1}{R1 + X_{C1}} - \frac{X_{C2}}{R2 + X_{C2}} \right)}{1}$$


bez suletnje:

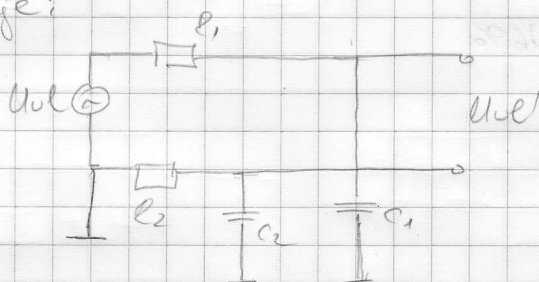

$$H = \frac{U_{ol'}}{U_{ol}} = \frac{X_{C1}}{R1 + X_{C1}}$$

$$F = \frac{H_{ol}}{H_{sm}}$$

Zadatak 4.

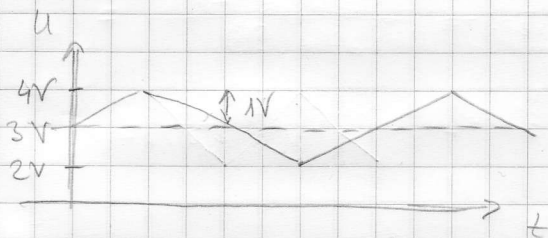

DC VEZA:

$$U_{H,DC} = \frac{1}{T} \int_0^T U_{ol}(t) dt = 3V$$

stvarna srednja vrijednost na AC-u

AC VEZA:

nema 3V (ova crta) ostaje samo



$$U_{H,AC} = \frac{1}{T} \int_0^T |U_{ol}(t)| dt = \frac{1}{T} (U_0 \cdot \frac{T}{2}) = \frac{U_0}{2}$$

voltmetar će pokazati

$$U_{p,AC} = U_{H,AC} \cdot \text{faktor oblike} = \frac{U_0}{2} \cdot 1.11 = 0.5V \cdot 1.11 = 0.555V$$

$$\hookrightarrow \frac{U_0}{\sqrt{2}} = \frac{U_0 \cdot \frac{2}{\sqrt{2}}}{2\sqrt{2}} = 1.11$$

$$\text{za dobrotastu: } U_{ef,T} = \frac{U_0}{\sqrt{3}} = 0.577V$$

$$p = \frac{0.577 - 0.555}{0.577} = 3.8\%$$


$$U_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U_{ol}^2(t) dt} \rightarrow \text{za sinusni oblik } U_{ef} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$$

Zadatak 5.

ujarilo frekvencije \rightarrow broji deene impulsa u navedenom intervalu

$$f_H = 128 \text{ kHz}$$

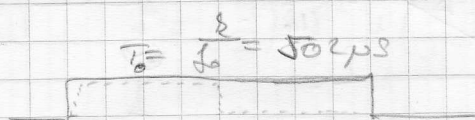oscilator: $f_0 = 1 \text{ MHz}$
 $\Sigma = 502$



broje 30 impulsi $\rightarrow N = f_H \cdot T_0 = 64.256 = 65$ periode signala

$$p = \frac{1}{T_0 \cdot f_H} = 1.56 \%$$

$$N = 65 \pm 1.56 \%$$

$$f^1 = \frac{N}{T_0} = \frac{65}{502 \cdot 10^{-6}} = 129482 \text{ Hz}$$

\rightarrow pogreška $p = 1.16 \%$