OEMI - ZI 2013./14.

R1

OP koje se može modelirati kao sustav 1. reda ima umnožak pojačanja i širine pojasa 10 MHz, maksimalnu brzinu porasta 5 V/ μ s, ulaznu struju 20 nA, ulaznu struju pomaka 5 nA i ulazni napon pomaka 50 μ V. Maksimalni temperaturni koeficijent ulazne struje je 200 pA/°C, a ulazne struje pomaka 50 pA/°C i ulaznog napona 1 μ V/°C. Operacijsko pojačalo se koristi u invertirajućem pojačalu ulaznog otpora 5 k Ω , pojačanja -100 s otpornicima odabranim tako da izlazni napon pomaka bude minimalan.

- a) nacrtajte shemu pojačala i odredite otpore otpornika
- b) izračunajte izlazni napon pomaka
- c) izračunajte promjenu izlaznog napona pomaka uslijed promjene temperature od 3°C
- d) izračunajte najveću amplitudu ulaznog sinusnog napona frekvencije jednake graničnoj frekvenciji pojačala

R2

Osjetljivost vaga s tenzometarskim mostom je 0,04 mV/kg V. Otpornici u tenzometarskom mostu imaju otpor 1 k Ω , a most je spojen na napajanje 10 V. Na dijagonali mosta je spojeno diferencijalno pojačalo vrlo velikog ulaznog otpora i dif. pojačanja 2000 za istosmjerni signal. Pojačalo je NP (niskopropusni?) sustav 1. reda, granične frekvencije 10 kHz. Šum diferencijalnog pojačala se na ulazu u pojačalo može modelirati s naponskim izvorom bijelog šuma spektralne gustoće snage $2*10^{-16}$ V²/Hz i dva strujna izvora (za dvije ulazne stezaljke) bijelog šuma spektralne gustoće snage $4*10^{-22}$ A²/Hz. T = 300 K, k = 1,38*10-23 J/K.

Izračunajte efektivnu vrijednost ukupnog šuma na izlazu pojačala i odredite najmanju masu utega koja se može izvagati uz uvjet da promjena izlaznog napona postavljanja utega bude veća od vršne vrijednosti na izlazu pojačala.

R3

Izvor nazivne vrijednosti 5 V koristi se kao izvor referentnog napona ADP ulaznog opsega 0-5 V. Referentni izvor ima značajke:

Inicijalna točnost	50 ppm	max	Termička histereza	20 ppm
Koef. naponske regulacije	300 μV/V	max	Šum 0.1-10 Hz	20 μV
Koef. strujne regulacije	50 μV/mA	max	Dugotrajna stabilnost	15 ppm
Temperaturni koef.	20 ppm/°C	max		

Temperaturno područje rada je od 10°C do 40°C, najveća promjena napona napajanja je 500 mV, a najveća promjena opterećenja referentnog izvora 4 mA. (izračunajte konzervativnu ocjenu)

- a) doprinos šuma, term. histereze i dugotrajne stabilnosti ukupnoj točnost referentnog
- b) doprinos naponske i strujne regulacije ukupnoj točnosti referentnog izvora
- c) ukupnu točnost referentnog izvora
- d) najveću razlučivost ADP za koju je ovaj izvor prikladan

R4

ADP s dva pilasta napona ima oscilator frekvencije 1 MHz, referentni napon 5 V i brojilo do 10⁴ impulsa. Na ulaz pretvornika spojen je istosmjerni napon od 2,5 V kojemu se može superponirati smetnja sinusnog valnog oblika amplitude 20 mV i frekvencije 50 Hz.

- a) nacrtati shemu pretvornika i vremenski dijagram jednog ciklusa pretvorbe
- b) koliko impulsa izbroji brojilo u slučaju bez superponirane smetnje
- c) koliko impulsa izbroji brojilo u slučaju superponirane smetnje
- d) odredite minimalnu i maksimalnu frekvenciju otipkavanja ovog pretvornika

T1

Čime je ograničena brzina porasta izlaznog napona operacijskog pojačala?

T2

Skicirajte spektralnu gustoću šuma sačme i navedite o čemu ovisi njegova vrijednost.

T3

Kako je definiran i kako se određuje efektivni broj bita ADP?